

上手機械室 音響分電盤

音響用 C型30A直 × 4  
(1回路ホール内上手ピットへ引回し中)

上手機械室  
貸出分電盤

【上手機械室 照明電源盤】

C型30A直 × 1 (No.3 UPS対応)  
C型30A直 × 1 (No.4)  
C型60A直 × 2 (No.1 上手引き回し中)  
(No.2 下手引き回し中)  
平行15A × 6 (L5/L6/L7/L8/H3/H4)  
DMX IN × 4 . OUT × 2

【WC盤-3】

C型30A直 × 1 (No.5)  
C型60A直 × 2 (No.3,4)  
平行15A × 3 (L9/L10/H5)  
Ether × 1 (No.3)  
DMX OUT × 2 (F3/F4)

映像常設卓用コネクター  
映像用 平行15A × 1

- 貸出分電盤
- 上手機械室電源盤
- 照明用電源
- 音響用電源
- 映像用電源

基本的に壁面にある  
平行不滅コンセントの使用を禁止  
しております  
ご使用を希望の際は  
ホールの者にご確認ください

☆上手側 常設卓  
コネクター内  
DMX IN × 2 . OUT × 1  
Ether × 1  
平行15A × 1 (UPS対応)

配管ピット内 C型60A直 × 1 (上手機械室照明電源盤より)

配管ピット内 音響用 C型30A直 × 1

【貸出分電盤 構成】

※両分電盤の電源供給元は共通です。  
※各分電盤、個別電源ではありません。  
※表記された電源容量を両分電盤で共有して  
います。

持込照明分電盤 (カムロック・端子台)

- ・1Φ 3W 105/210V 50Hz 30kVA
- ・3Φ 4W 105/182V 50Hz 45kVA

( C型60Aコンセント × 4口 (3Φ 4W 105V 共有)  
C型30Aコンセント × 4口 (1Φ 3W 105V 共有)

持込動力電源盤 (カムロック・端子台)

- ・3Φ 3W 200V 50Hz 20kVA

分電盤内 制御信号

- ・DMX IN × 1 . OUT × 1

《参照》各電源 上位ブレーカー定格電流値

- ・1Φ 3W ... 150A
- ・3Φ 4W ... 150A
- ・3Φ 3W ... 125A

☆入口側 常設卓

コネクター内  
DMX IN × 2 . OUT × 1  
Ether × 1  
平行15A × 1 (UPS対応)

【WC盤-4】 24時間通電対応平行

C型30A直 × 1 (No.6)  
C型60A直 × 2 (No.5,6)  
平行15A × 2 (L11/L12)  
DMX OUT × 2 (F5/F6)

24時間通電に関して

24時間通電を行う際は  
必ず事前に電源図面を提出して頂き、  
設営時、漏電感知付ブレーカーの設置を  
お願い致します。  
また、貸出分電盤の電源工事以外での  
24時間通電を行う場合  
WC盤-2とWC盤-4の平行口からのみとさせて  
頂きます。

配管ピット内 C型60A直 × 1 (上手機械室照明電源盤より)

【WC盤-1】

C型30A直 × 1 (No.1)  
平行15A × 3 (L1/L2/H1)  
Ether × 1 (No.1)  
DMX OUT × 1 (F1)

【WC盤-6】

C型30A直 × 1 (No.8)  
平行15A × 3 (L15/L16/H8)  
DMX OUT × 1 (F8)

平行15A × 1 (H7)

音響用

C型30A直 × 4

【WC盤-5】

C型30A直 × 1 (No.7)  
平行15A × 3 (L13/L14/H6)  
Ether × 1 (No.4)  
DMX OUT × 1 (F7)

照明バトン11

照明バトン10

照明バトン9

照明バトン8

ウォールバトン1・4

ホール壁面  
貸出分電盤

2023年4月 改訂版